

目錄

1. (封面)	2
2.	2
3.	2
4.	3
5.	3
6.	3
7.	4
8.	5
9.	7
10.	8
11. (與 7 相同)	8
12. (與 7 相同)	8
13.	9
14.	11
15.	12

1. (封面)


2.

使用多工器實現布林函數:

$F(x,y,z) = \Sigma(1,2,6,7)$

令 x,y 是 selected input,
 z 是 data input (z 決定 F)

x	y	z	F	
0	0	0	0	m_0
0	0	1	1	m_1
0	1	0	1	m_2
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	m_6
1	1	0	1	m_7
1	1	1	1	

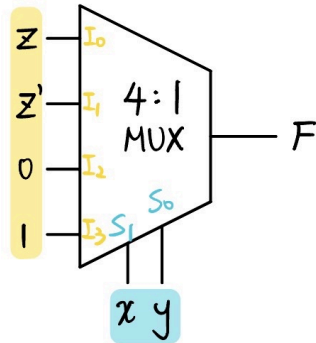

3.


請試著描繪出所有正反器的特性表、特性方程式以及激勵表。

正反器 (flipflop)	特性方程式 (Characteristic Eq.)	特性表 (Characteristic Table)	激勵表 (Excitation Table)																																								
D	$Q(t + 1) = D$	<table><tr><th>D</th><th>$Q(t + 1)$</th><th>說明</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Set (設定)</td></tr></table>	D	$Q(t + 1)$	說明	1	1	Set (設定)	<table><tr><th>$Q(t)$</th><th>$Q(t + 1)$</th><th>D</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	$Q(t)$	$Q(t + 1)$	D	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1																			
D	$Q(t + 1)$	說明																																									
1	1	Set (設定)																																									
$Q(t)$	$Q(t + 1)$	D																																									
0	0	0																																									
0	1	1																																									
1	0	0																																									
1	1	1																																									
JK	$Q(t + 1) = JQ' + K'Q$	<table><tr><th>J</th><th>K</th><th>$Q(t + 1)$</th><th>說明</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>$Q(t)$</td><td>No change (保持)</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>Reset (重設)</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Set (設定)</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>$Q'(t)$</td><td>Complement (反轉)</td></tr></table>	J	K	$Q(t + 1)$	說明	0	0	$Q(t)$	No change (保持)	0	1	0	Reset (重設)	1	0	1	Set (設定)	1	1	$Q'(t)$	Complement (反轉)	<table><tr><th>$Q(t)$</th><th>$Q(t + 1)$</th><th>J</th><th>K</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>X</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>X</td><td>0</td></tr></table>	$Q(t)$	$Q(t + 1)$	J	K	0	0	0	X	0	1	1	X	1	0	X	1	1	1	X	0
J	K	$Q(t + 1)$	說明																																								
0	0	$Q(t)$	No change (保持)																																								
0	1	0	Reset (重設)																																								
1	0	1	Set (設定)																																								
1	1	$Q'(t)$	Complement (反轉)																																								
$Q(t)$	$Q(t + 1)$	J	K																																								
0	0	0	X																																								
0	1	1	X																																								
1	0	X	1																																								
1	1	X	0																																								
T	$Q(t + 1) = T \oplus Q$	<table><tr><th>T</th><th>$Q(t + 1)$</th><th>說明</th></tr><tr><td>0</td><td>$Q(t)$</td><td>No change (保持)</td></tr><tr><td>1</td><td>$Q'(t)$</td><td>Complement (反轉)</td></tr></table>	T	$Q(t + 1)$	說明	0	$Q(t)$	No change (保持)	1	$Q'(t)$	Complement (反轉)	<table><tr><th>$Q(t)$</th><th>$Q(t + 1)$</th><th>T</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	$Q(t)$	$Q(t + 1)$	T	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0																
T	$Q(t + 1)$	說明																																									
0	$Q(t)$	No change (保持)																																									
1	$Q'(t)$	Complement (反轉)																																									
$Q(t)$	$Q(t + 1)$	T																																									
0	0	0																																									
0	1	1																																									
1	0	1																																									
1	1	0																																									

4.

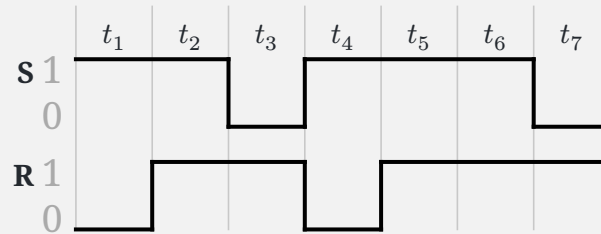
5.

已知一個 SR NAND 門鎖器輸入 S 與 R 的訊號波形變化圖如下所示，假設忽略門鎖器內部的閘傳遞延遲，試畫出此門鎖器輸出 Q 的波形變化圖。




(請參考附錄的 SR Latch)

因此可以得到：

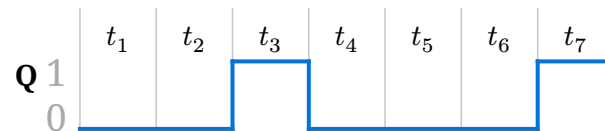

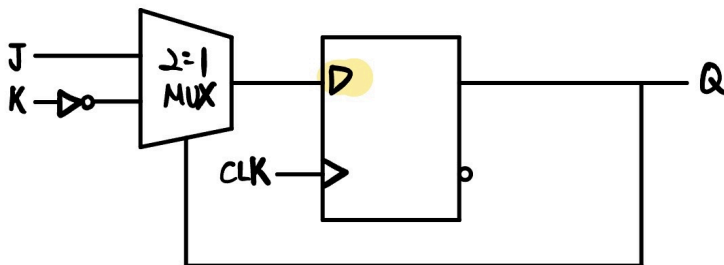6.


使用一個 D 型正反器，一個 2 對 1 的多工器和一個反閘組成一個 JK 正反器。



$$\begin{cases} Q(t+1) = D_{\text{input}} \\ D_{\text{input}} = JQ' + K'Q \text{ (MUX)} \end{cases}$$


根據此邏輯電路圖

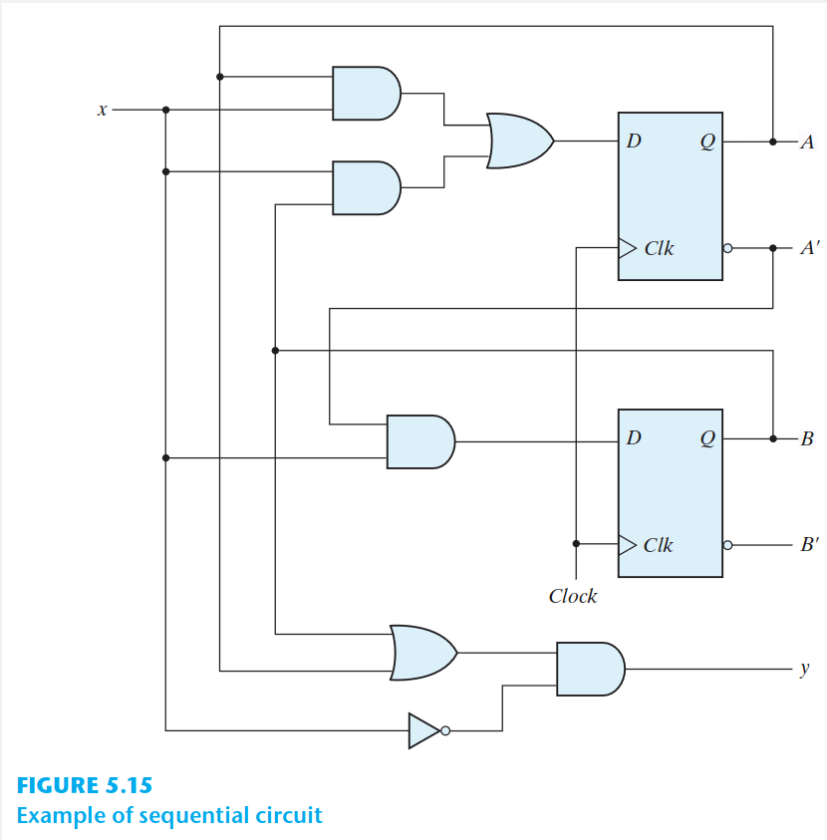- 1. 寫出狀態方程式和輸出布林方程式
- 2. 寫出狀態表
- 3. 畫出狀態圖



Circuit Diagram (電路圖)	如下圖，標示各物件。
Equations (方程式)	$y = (A + B)x'$$A(t + 1) = Ax + Bx$$B(t + 1) = A'x$

先製作表格，針對每個狀態討論，下圖示範 ①

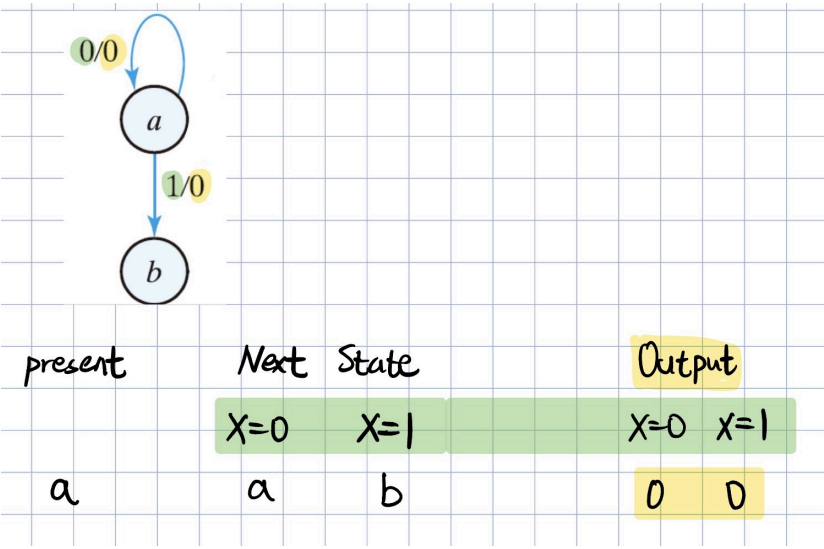

Original State Table
(原始狀態表)

總共有 7 個狀態，*a* ~ *g*

Table 5.6
State Table

Present State	Next State		Output	
	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	0	1
<i>g</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1



從上表我們可以發現，*e* 和 *g* 是一樣的，所以可以將 *g* 全部替換成 *e*（並刪除 *g* 列）

Table 5.7
Reducing the State Table

Present State	Next State		Output	
	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1
<i>f</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1


Reducing the State Table
(化簡狀態表)

又發現 *d* 和 *f* 是一樣的，也是將 *f* 全部替換成 *d*（並刪除 *f* 列）

Present State	Next State		Output	
	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	1

↓

Reduced State Diagram
(化簡後狀態圖)

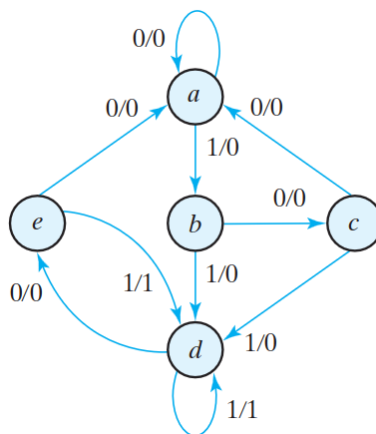

9.

根據圖中狀態表設計一個電路，它能偵測出在輸入端的一串位元中 (輸入是一個串列式位元串(serial bit stream))，有三個或更多個連續的 1 出現。寫出

1. 此 FSM 狀態表
2. 利用卡諾圖化簡並求出狀態方程式和輸出布林方程式；
3. 畫出邏輯電路圖；
4. 判斷這個 FSM 電路為 Mealy machine 或是 Moore machine。

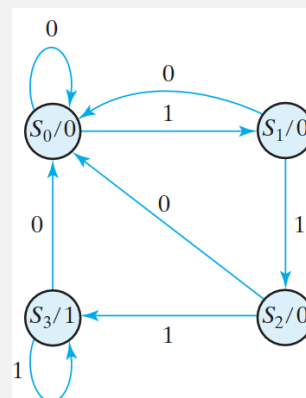


FIGURE 5.27
State diagram for sequence detector

看上面狀態圖，製作成表：

Table 5.11
State Table for Sequence Detector

Present State		Input <i>x</i>	Next State		Output <i>y</i>
<i>A</i>	<i>B</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

State Table
(狀態表)

↓

Equations
(方程式)

		B			
		00	01	11	10
A	0	m_0	m_1	m_3 1	m_2
	1	m_4	m_5 1	m_7 1	m_6

 $D_A = Ax + Bx$

		B			
		00	01	11	10
A	0	m_0	m_1 1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5 1	m_7 1	m_6

 $D_B = Ax + B'x$

		B			
		00	01	11	10
A	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7 1	m_6 1

 $y = AB$


$D_A = Ax + Bx$
 $D_B = Ax + B'x$
 $y = AB$

↓

Circuit Diagram
(電路圖)

如下圖，圖很難畫，須要練習。

看上圖的黃螢光筆，Moore Machine 只由 當前狀態決定，輸入不影響。

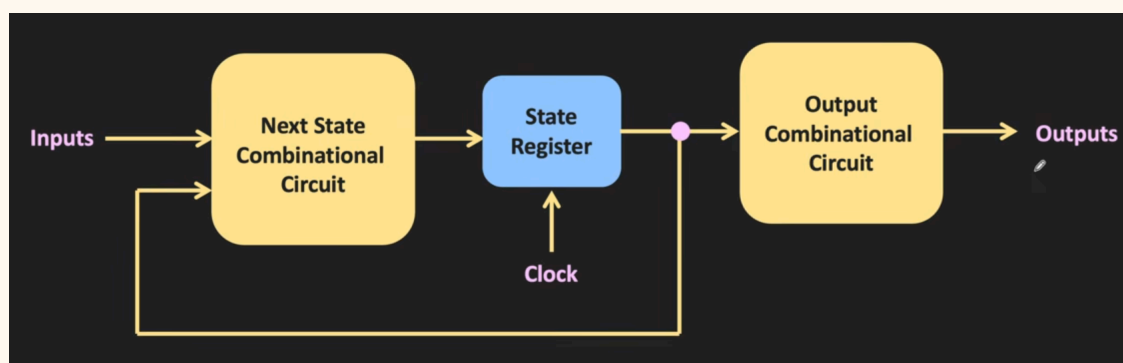


10.

11. (與 7 相同)

12. (與 7 相同)



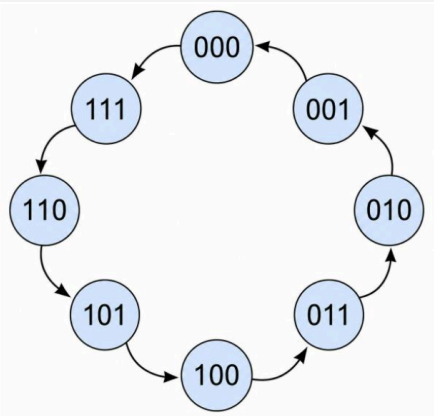
13.

以 **D 型正反器** 建構的三位元同步下數計數器: 要設計一個用 D 型正反器建構的三位元同步下數計數器 (111 → 110 → 101 → 100 → 011 → 010 → 001 → 000 → 111 → 110..., 持續循環下去)。需寫出狀態表、卡諾圖、化簡後正反器輸入方程式、狀態方程式以及電路圖。



輸入：目前狀態			輸出：次一狀態			minterm
$Q_{X(t)}$	$Q_{Y(t)}$	$Q_{Z(t)}$	$Q_{X(t+1)}$	$Q_{Y(t+1)}$	$Q_{Z(t+1)}$	
0	0	0	1	1	1	m_0
0	0	1	0	0	0	m_1
0	1	0	0	0	1	m_2
0	1	1	0	1	0	m_3
1	0	0	0	1	1	m_4
1	0	1	1	0	0	m_5
1	1	0	1	0	1	m_6
1	1	1	1	1	0	m_7

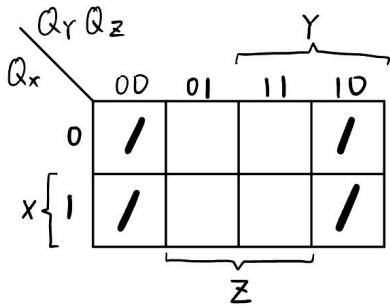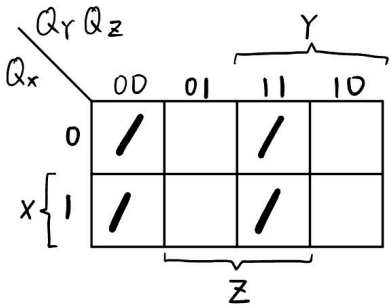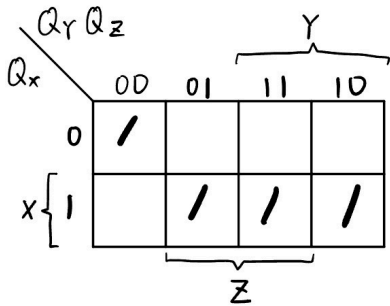由於使用 D 型正反器，因此輸入 D 等於下一個狀態： $\begin{cases} Q_X(t+1) = D_X \\ Q_Y(t+1) = D_Y \\ Q_Z(t+1) = D_Z \end{cases}$ 。使用卡諾圖化簡：




$D_X = XY + XZ + \bar{X}\bar{Y}\bar{Z}$


$D_Y = \bar{Y}\bar{Z} + YZ$
 $= Y (X \text{ NOR } Z)$

$D_Z = \bar{Z}$

畫出電路圖：

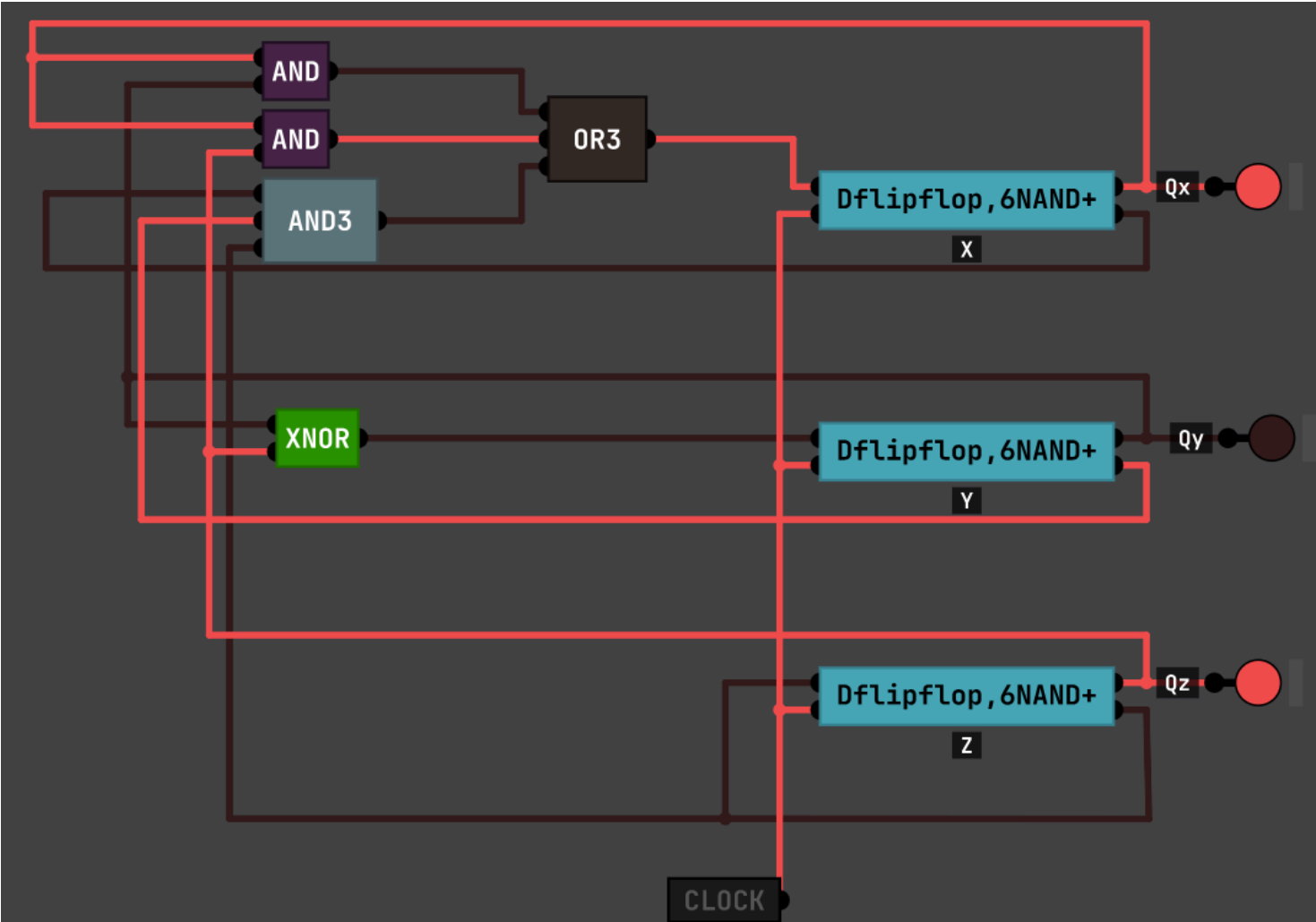

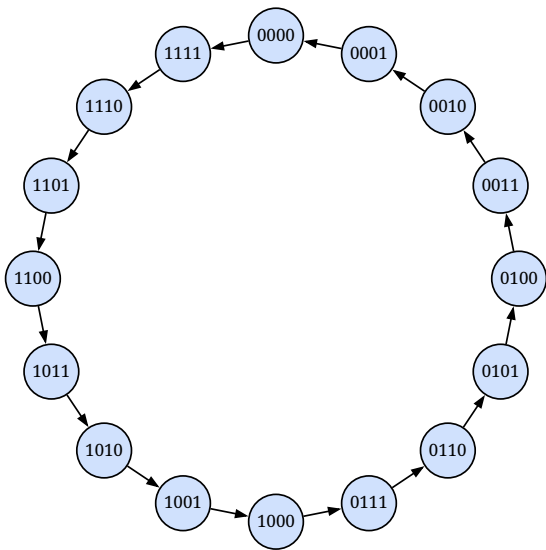請利用 JK 型正反器設計一個 4 位元的下數計數器。需寫出 FSM 狀態圖、狀態表、卡諾圖、化簡後正反器輸入方程式、狀態方程式、以及電路圖。




- 請參考：
- JK 的激勵表，可以找到規律
 - State Diagram

$Q(t)$	$Q(t + 1)$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

寫出完整狀態表：

輸入：目前狀態				輸出：次一狀態				min term	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
$Q_3(t)$	$Q_2(t)$	$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_3(t + 1)$	$Q_2(t + 1)$	$Q_1(t + 1)$	$Q_0(t + 1)$									
0	0	0	0	1	1	1	1	m_0	1	X	1	X	1	X	1	X
0	0	0	1	0	0	0	0	m_1	0	X	0	X	0	X	X	1
0	0	1	0	0	0	0	1	m_2	0	X	0	X	X	1	1	X
0	0	1	1	0	0	1	0	m_3	0	X	0	X	X	0	X	1
0	1	0	0	0	0	1	1	m_4	0	X	X	1	1	X	1	X
0	1	0	1	0	1	0	0	m_5	0	X	X	0	0	X	X	1
0	1	1	0	0	1	0	1	m_6	0	X	X	0	X	1	1	X
0	1	1	1	0	1	1	0	m_7	0	X	X	0	X	0	X	1
1	0	0	0	0	1	1	1	m_8	X	1	1	X	1	X	1	X
1	0	0	1	1	0	0	0	m_9	X	0	0	X	0	X	X	1
1	0	1	0	1	0	0	1	m_{10}	X	0	0	X	X	1	1	X
1	0	1	1	1	0	1	0	m_{11}	X	0	0	X	X	0	X	1
1	1	0	0	1	0	1	1	m_{12}	X	0	X	1	1	X	1	X
1	1	0	1	1	1	0	0	m_{13}	X	0	X	0	0	X	X	1
1	1	1	0	1	1	0	1	m_{14}	X	0	X	0	X	1	1	X
1	1	1	1	1	1	1	0	m_{15}	X	0	X	0	X	0	X	1

畫出卡諾圖：

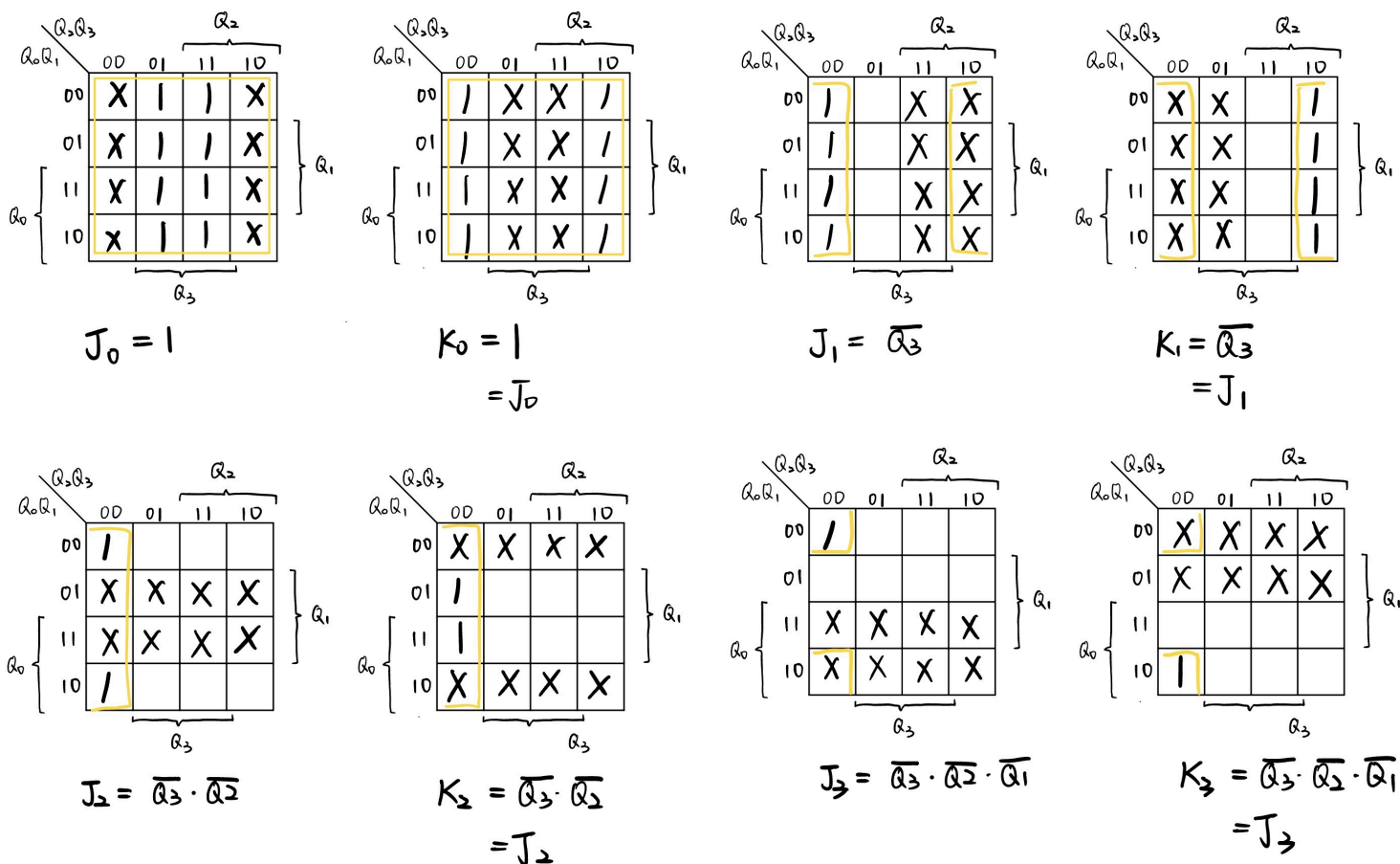

15.

請利用 **T 型正反器** 設計一個 4 位元的下數計數器。需寫出 FSM 狀態圖、狀態表、卡諾圖、化簡後正反器輸入方程式、狀態方程式、以及電路圖。